

%%  
Power Electronics ECE 412 Homework #2  
Writer: Hyeongmeen Baik  
Email: hyeongmeen.baik@wisc.edu  
Link: [github.com/PhilBaik/WISC\\_2023Fall/blob/master/ECE412\\_PE](https://github.com/PhilBaik/WISC_2023Fall/blob/master/ECE412_PE)  
%%

```
clc;  
clear;
```

```
VF= 1
```

```
VF = 1
```

```
Vin = 100
```

```
Vin = 100
```

```
D = 0.75
```

```
D = 0.7500
```

```
Vc = D*Vin - (1-D)*VF
```

```
Vc = 74.7500
```

```
Io = 10
```

```
Io = 10
```

```
tcr = 20e-9;  
tvf = 30e-9;  
tvr = 35e-9;  
tcf = 15e-9;
```

```
Woff = 1/2*(Vin+VF)*Io*(tcf+tvr)
```

```
Woff = 2.5250e-05
```

```
Won = 1/2*(Vin+VF)*Io*(tcr+tvf)
```

```
Won = 2.5250e-05
```

```
Rds_on = 0.18
```

```
Rds_on = 0.1800
```

```
Is = D*Io
```

```
Is = 7.5000
```

```
Is_RMS = sqrt(D)*Io
```

$I_{s\_RMS} = 8.6603$

$i_{s\_peak} = I_o$

$i_{s\_peak} = 10$

$P_{s\_cond} = R_{ds\_on} * D * I_o^2$

$P_{s\_cond} = 13.5000$

$I_d = I_o - D * I_o$

$I_d = 2.5000$

$I_{d\_RMS} = \sqrt{1-D} * I_o$

$I_{d\_RMS} = 5$

$i_{d\_peak} = I_o$

$i_{d\_peak} = 10$

$P_{d\_cond} = V_F * I_o * (1-D)$

$P_{d\_cond} = 2.5000$

%% Q3

$f_{s\_low} = 1e3;$

$f_{s\_high} = 500e3;$

$P_{s\_swit1} = f_{s\_low} * (W_{off} + W_{on})$

$P_{s\_swit1} = 0.0505$

$P_{s\_swit2} = f_{s\_high} * (W_{off} + W_{on})$

$P_{s\_swit2} = 25.2500$

$P_{s\_tot1} = P_{s\_swit1} + P_{s\_cond}$

$P_{s\_tot1} = 13.5505$

$P_{s\_tot2} = P_{s\_swit2} + P_{s\_cond}$

$P_{s\_tot2} = 38.7500$

$R_{thJA} = 40;$

$R_{thJC} = 0.83;$

$R_{thCS} = 0.24;$

$R_{thcase} = 4;$

$R_{thJA\_heat\_sink} = R_{thJC} + R_{thCS} + R_{thcase};$

$$T_{diff1} = R_{thJA} \cdot P_{s\_tot1}$$

$$T_{diff1} = 542.0200$$

$$T_{diff2} = R_{thJA} \cdot P_{s\_tot2}$$

$$T_{diff2} = 1550$$

$$T_{diff1\_case} = R_{thJA\_heat\_sink} \cdot P_{s\_tot1}$$

$$T_{diff1\_case} = 68.7010$$

$$T_{diff2\_case} = R_{thJA\_heat\_sink} \cdot P_{s\_tot2}$$

$$T_{diff2\_case} = 196.4625$$

$$P_{tot1} = P_{s\_tot1} + P_{d\_cond}$$

$$P_{tot1} = 16.0505$$

$$P_{tot2} = P_{s\_tot2} + P_{d\_cond}$$

$$P_{tot2} = 41.2500$$

$$P_{in} = V_{in} \cdot I_s$$

$$P_{in} = 750$$

$$P_{o1} = P_{in} - P_{tot1}$$

$$P_{o1} = 733.9495$$

$$P_{o2} = P_{in} - P_{tot2}$$

$$P_{o2} = 708.7500$$

$$n_1 = P_{o1} / P_{in}$$

$$n_1 = 0.9786$$

$$n_2 = P_{o2} / P_{in}$$

$$n_2 = 0.9450$$

$$V_{o1} = P_{o1} / I_o$$

$$V_{o1} = 73.3950$$

$$V_{o2} = P_{o2} / I_o$$

$$V_{o2} = 70.8750$$

```
%% q5
```

```
temp_diff_max = 125
```

```
temp_diff_max = 125
```

```
Ps_max = temp_diff_max/RthJA_heat_sink
```

```
Ps_max = 24.6548
```

```
Ps_switch_max = Ps_max - Ps_cond
```

```
Ps_switch_max = 11.1548
```

```
fs_max = Ps_switch_max/(Woff+Won)
```

```
fs_max = 2.2089e+05
```